

# VDSL

## VDSL Over POTS

### 解决方案产品



TBU-PL085-200-WH



TBU-CA085-500-WH



2020-42T-C4LF



B1250T

### 设计包



PN-DESIGNKIT-19

### 用途

VDSL 电路可与传统旧式电话 (POTS) 电路组合在一起，并提供套接字免于浪涌和电源接触威胁的保护。

### 解决方案内容

- 1 TBU<sup>®</sup> 高速保护器：  
TBU-PL085-200-WH
- 1 TBU<sup>®</sup> 高速保护器：  
TBU-CA085-500-WH
- 1 GDT：2020-42T-C4LF
- 2 电讯保险丝：B1250T

### 符合要求


GR-1089-CORE

### 替代选项

多种电路的需求可依不同设计限制选择；详情请与 Bourns 当地的技术代表联系。

### 优点

该解决方案提供语音和数据电路保护且不损害 VDSL 30 MHz 信号。

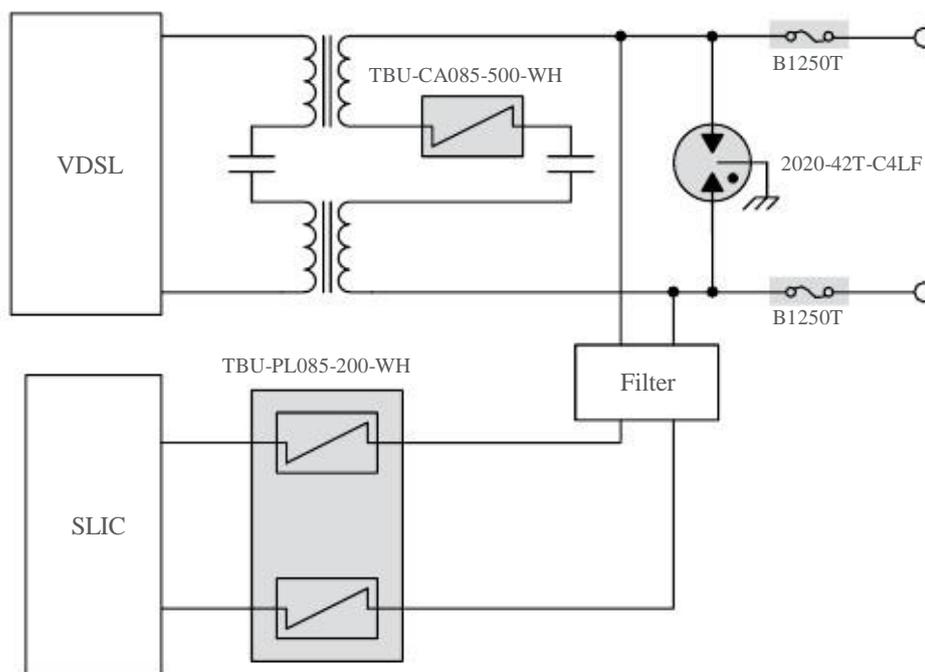

以上示意图呈现出保护应用程序，并不构成完整电路设计。客户需考虑装置在具体应用上之实际效能。