

VHF/UHF

同軸接口 – 防靜電保護

Bourns[®] PortNote[®] 解決方案 提供您保護選項免於各種主要接口損害

解決方案產品



CG0402MLU-12G

用途

這項解決方案設計專為應用在VHF 和 UHF 之12 V_{p-p} 的RF 接頭 (30 MHz – 3000 MHz) 可免於靜電損害情形。

解決方案內容

1 顆 ChipGuard[®] 裝置: CG0402MLU-12G


符合要求

IEC 61000-4-2 Level 4 (8 kV / 15 kV)


優點

這項解決方案提供防靜電保護，且不干擾 VHF及UHF訊號。

配套產品

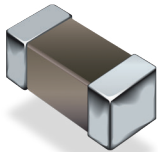

CS160808-68NK
Multilayer Chip
Inductor

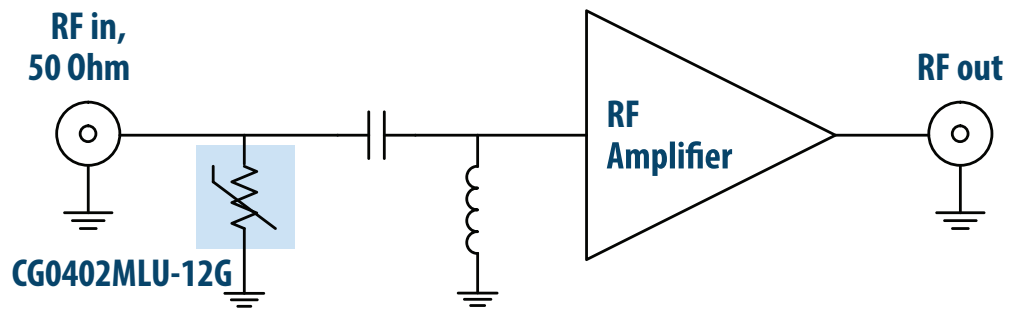

以上示意圖呈現出保護應用程序，並不構成完整電路設計。需考慮裝置在具體應用上之實際效能。

索取樣品



若要訂購樣品，請點擊「索取樣品」按鈕

www.bourns.com

BOURNS[®]

Americas: Tel +1-951 781-5500
Email americus@bourns.com

EMEA: Tel +36 88 520 390
Email eurocus@bourns.com

Asia-Pacific: Tel +886-2 256 241 17
Email asiacus@bourns.com